


从 LC 振子到 transmon：让最低两级可以单独操控

LC 电路：简谐振子




量子化

等间隔能级

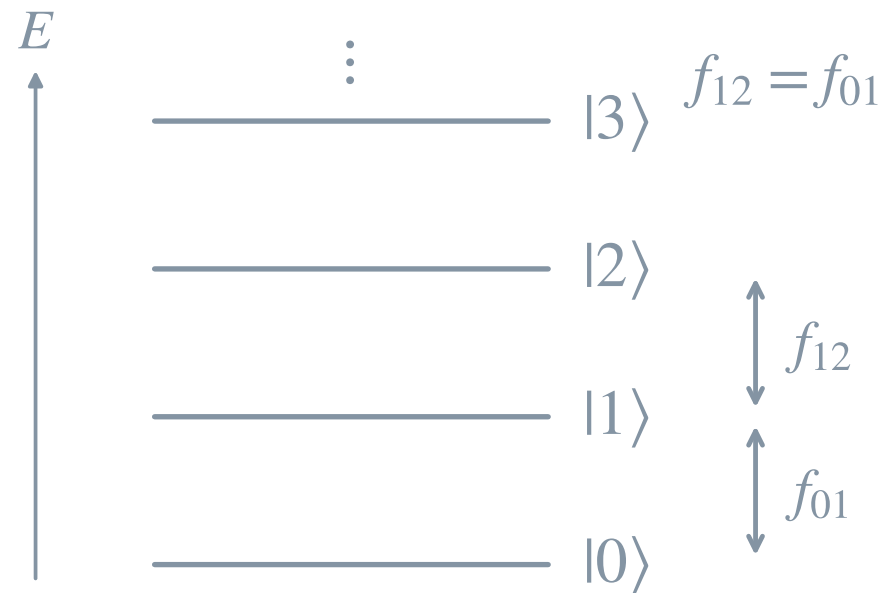


同一频率也能激发更高跃迁

transmon：非简谐振子

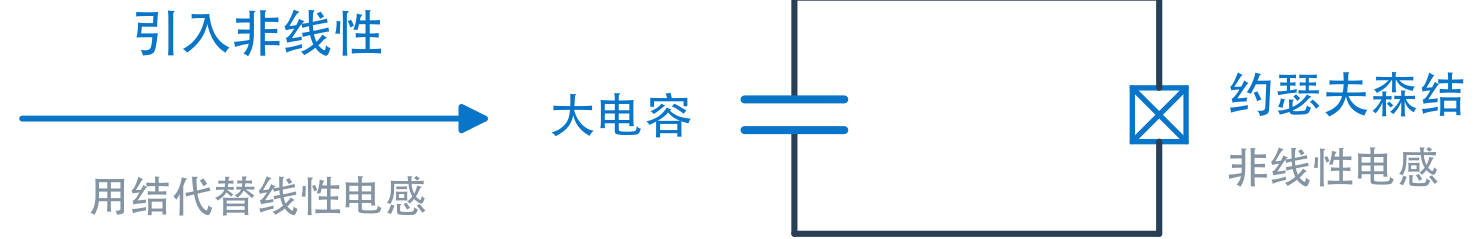

量子化

不等间隔能级

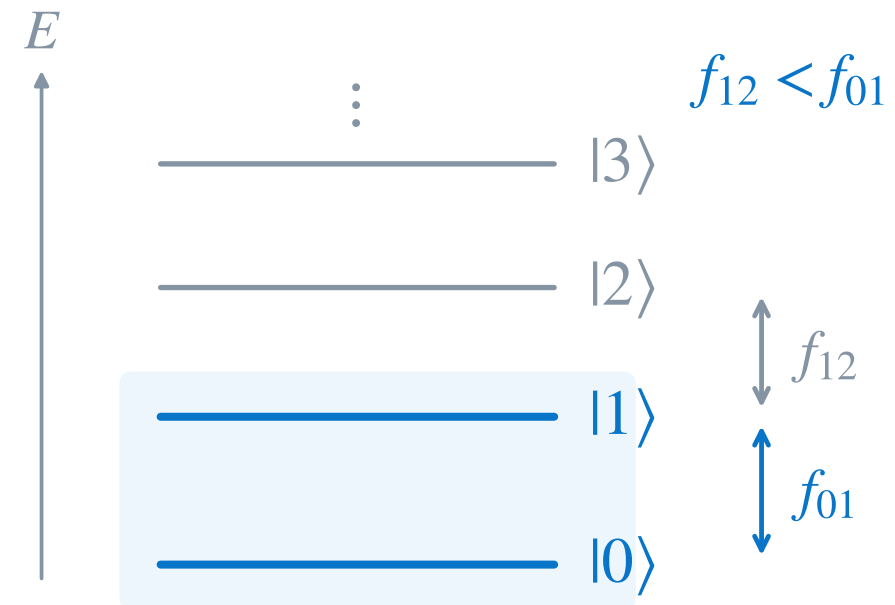

选作量子比特

相邻跃迁频率不同 → 用微波主要驱动最低两级之间的跃迁